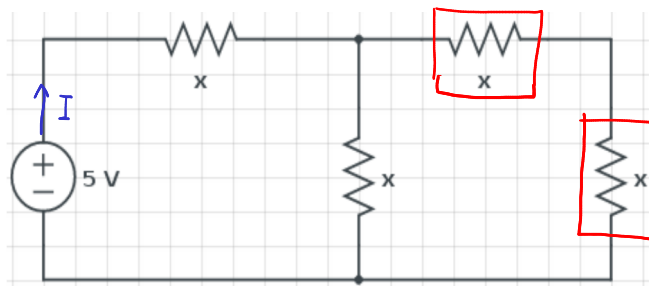


Erresistentzia ezezaguna

Irudiko zirkuituan x balio berdineko 4 erresistentziaditu, irudian erakusteko. Kalkulatu x iturrian 10 mA korronea egoteko.



$$V = I R$$

$$R = \frac{V}{I} = 500 \Omega$$

$$500 = \frac{5}{3} x$$

$$x = 300 \Omega$$

